



西安电子科技大学 计算机学院 计算机专业实践中心

数字系统设计基础实验

2024年3月25日
15:49:03



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

计算机学院
School of Computer Science and Technology

实验四 时序逻辑电路设计一



实验目的

一、掌握组合逻辑电路和时序逻辑电路的区别

二、测试RS触发器、D触发器、JK触发器的逻辑功能

三、学习使用基本触发器设计简单时序电路



组合逻辑电路和时序逻辑电路区别

组合逻辑电路

由若干基本逻辑单元组合而成。

特点：输出信号仅取决于当时的输入信号，而与电路原来的状态无关。

时序逻辑电路

具有记忆功能，最基本单元是触发器。

特点：它的输出状态不仅和当时的输入状态有关，还和在此之前的电路状态有关。




基本触发器介绍

1.D触发器DFF（或双D触发器74LS74中一个D触发器）

D触发器的输入端口CLR_N是复位或清零，PR_N是置位端，CLK_S是时钟。

给定D（数据）、CLK（时钟）波形序列，进行波形仿真，记录输入与输出Q波形。

说明D触发器是电平触发还是上升沿触发？

 



基本触发器介绍


2.JK触发器JKFF

(或双JK触发器74LS73、74LS76中一个JK触发器)

JK触发器输入端口CLR_N是复位端，PR_N是置位端，CLK_S是时钟。

给出CK，J，K的波形，仿真JK触发器的功能。

说明JK触发器的CLK何时有效？

 



实验内容

题目（一） 验证RS、D、JK触发器的功能。

题目（二） 用D触发器设计4位二进制同步计数器(分频器)。

题目（三） 用D触发器设计4位二进制异步计数器(分频器)。

在 Quartus-II 环境下输入原理图(用基本逻辑门+触发器实现), 并进行波形仿真。



同步计数器与异步计数器

- 同步计数器

- 输入时钟信号作用于所有触发器

- 异步计数器

- 输入时钟信号只作用于计数单元中的最低位触发器
- 各触发器之间相互串行，由低一位触发器的输出逐个向高一位触发器传递
- 进位信号使得触发器逐级翻转，所以前级状态的变化是下级变化的条件
- 只有低位触发器翻转后才能产生进位信号使高位触发器翻转。



思考

功能仿真和时序仿真下，计数器的波形是否有差异？



一、实验讲义P35:

验证**RS**、**D**、**JK**触发器的功能。

二、实验讲义P40:

3. 用触发器设计**4位二进制计数器**(分频器)。


三、实验讲义P42:

5. 用触发器设计**4位二进制自循环寄存器**。

在 **Quartus-II** 环境下输入原理图(用基本逻辑门+触发器实现)，并进行波形仿真。



异步4位二进制加计数器功能仿真波形：

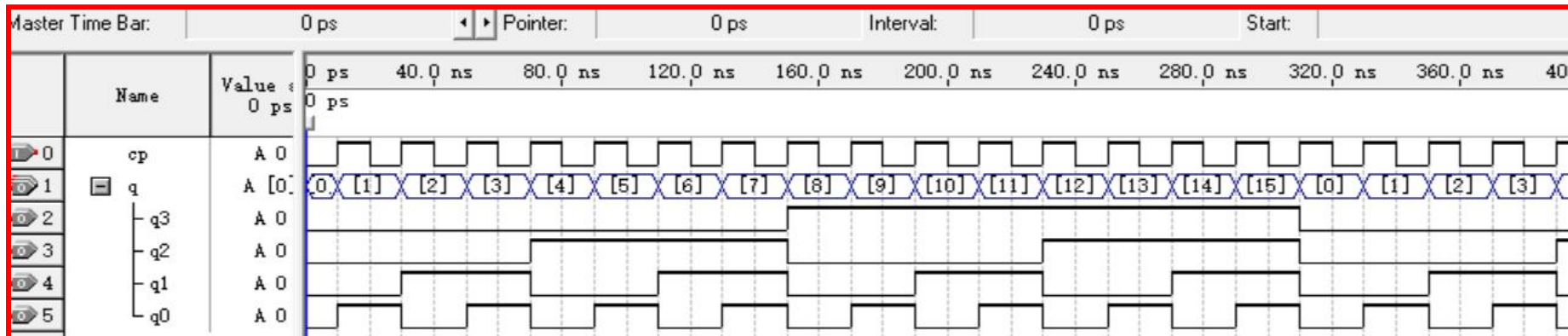

异步4位二进制加计数器时序仿真波形：

