

电子技术综合实验

计算机专业实践中心

实验七 数字钟设计

实验目的

一、独立完成一个数字小系统的设计

二、基于实验箱对设计进行验证

实验内容

题目:数字钟的设计。

要求:能够显示时、分、秒共6位数字;

考虑使用实验箱时钟(频率包括1Hz、1K~10KHz等);


增加若干加速开关,以快速看到完整周期显示结果;

使用实验箱数码管动态显示输出接口;


保留仿真接口。




实验箱

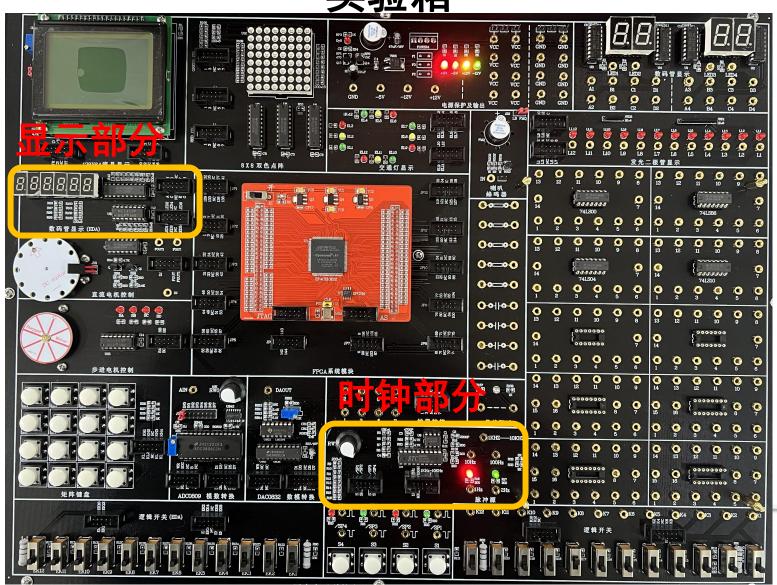




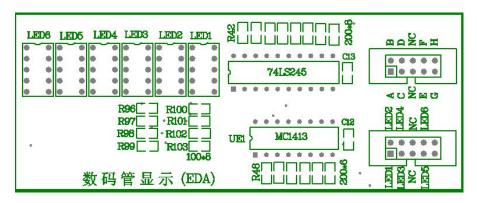

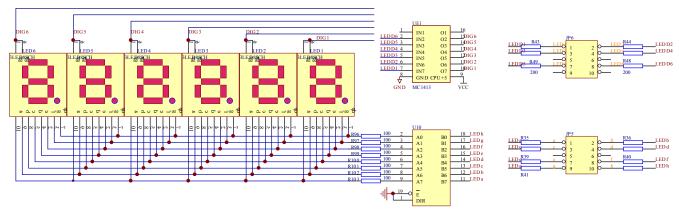


六位共阴数码管显示,带位驱动,排线接口。A~H为 段码(高有效),LED1~LED6为位码(高有效)

数字电子技术基础实验

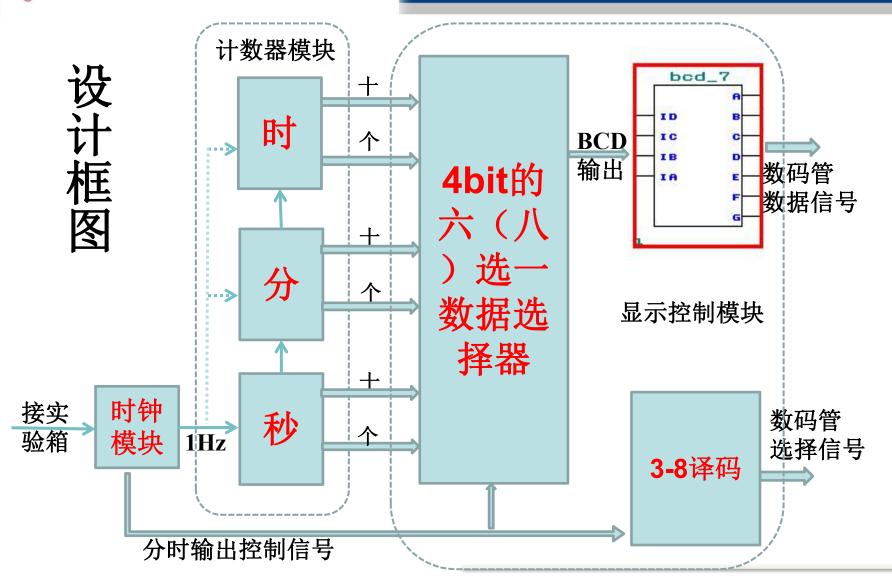

实验七 数字钟设计

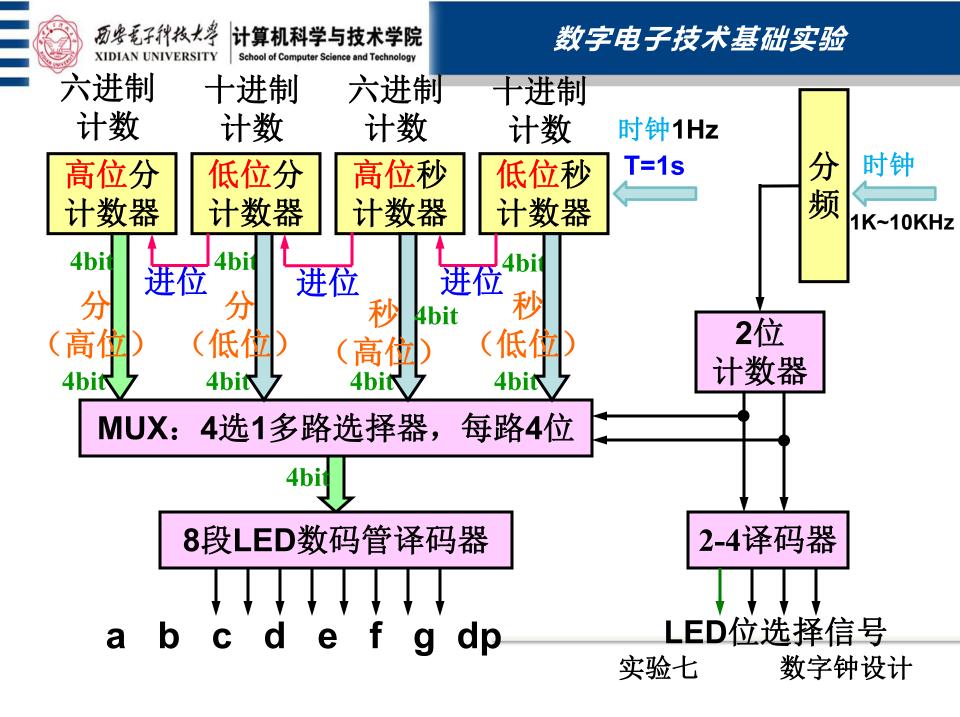

限流电阻 段编码 **MC1413** 位选择

LED数码管动态显示电路

集成计数器


同步置数 LDN:

CLRN: 异步清零

ENT: 输出保持

ENP: 输出保持

RCO: 动态进位输出

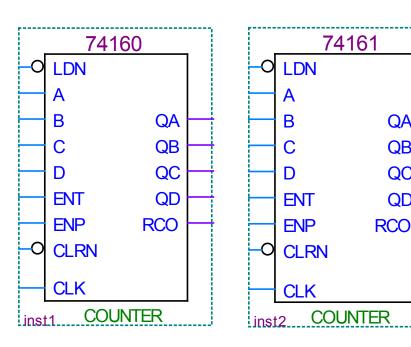

QA

QB

QC

QD



集成数据选择器

74151是1bit的八选


一数据选择器

ABC: 选择信号


D₀-D₇: 数据输入

Y: 数据输出

GN: 使能

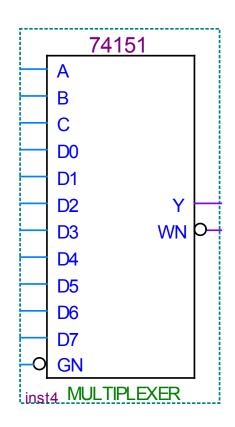


译码器

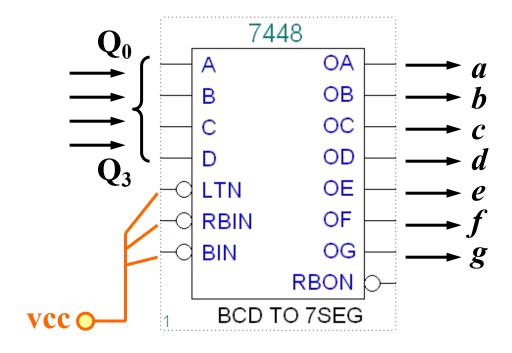





双4选1多路选择器

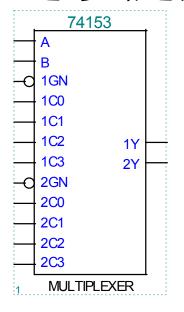


十进制计数器

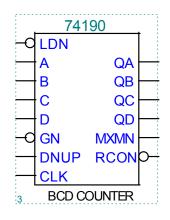

二进制计数器

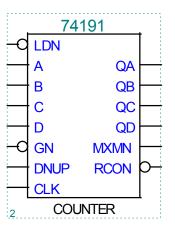


3-8译码、2-4译码器

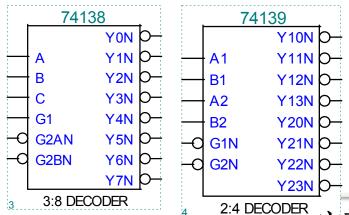

验七 数字钟设计



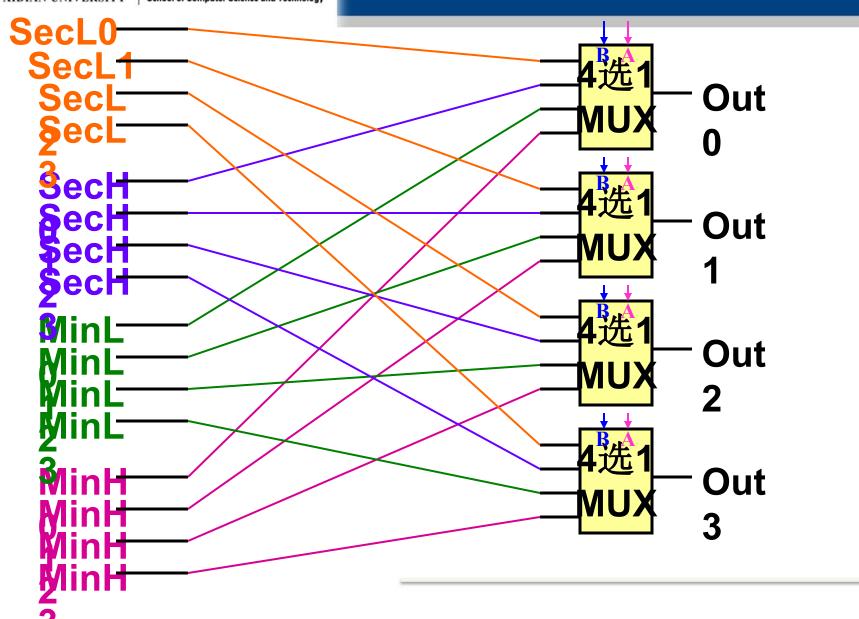



要求

为了便于验证、验收,设置一、两个加速控制信号。数字钟可工作在正常走时状态,加速走时状态。

附加功能

对时:对数字钟设置初始时间,方式不限,但要便于在实验箱实现验证。

闹铃:设置闹铃,当时间走时到闹铃时刻时声光

提醒;

The End!